ELECTRONIQUE 3D

Bien que ce circuit nous ait été présenté par son auteur comme un gadget inhabituel, ce n'est certainement pas là sa seule destination possible. Il pourra par exemple être très utile au modéliste qui pourront l'utiliser comme feux de circulation, ou même plaire à nos jeunes lecteurs qui voudront s'en faire un badge lumineux.
sortie passe successivement à l'état bas, alors que toutes les autres restent hautes. La durée d'allumage de chaque LED est déterminée par la constante de temps R · C correspondante. Trois piles miniatures de 1,5 V alimenteront très correctement l'ensemble.

J. Ladage (Pays Bas)
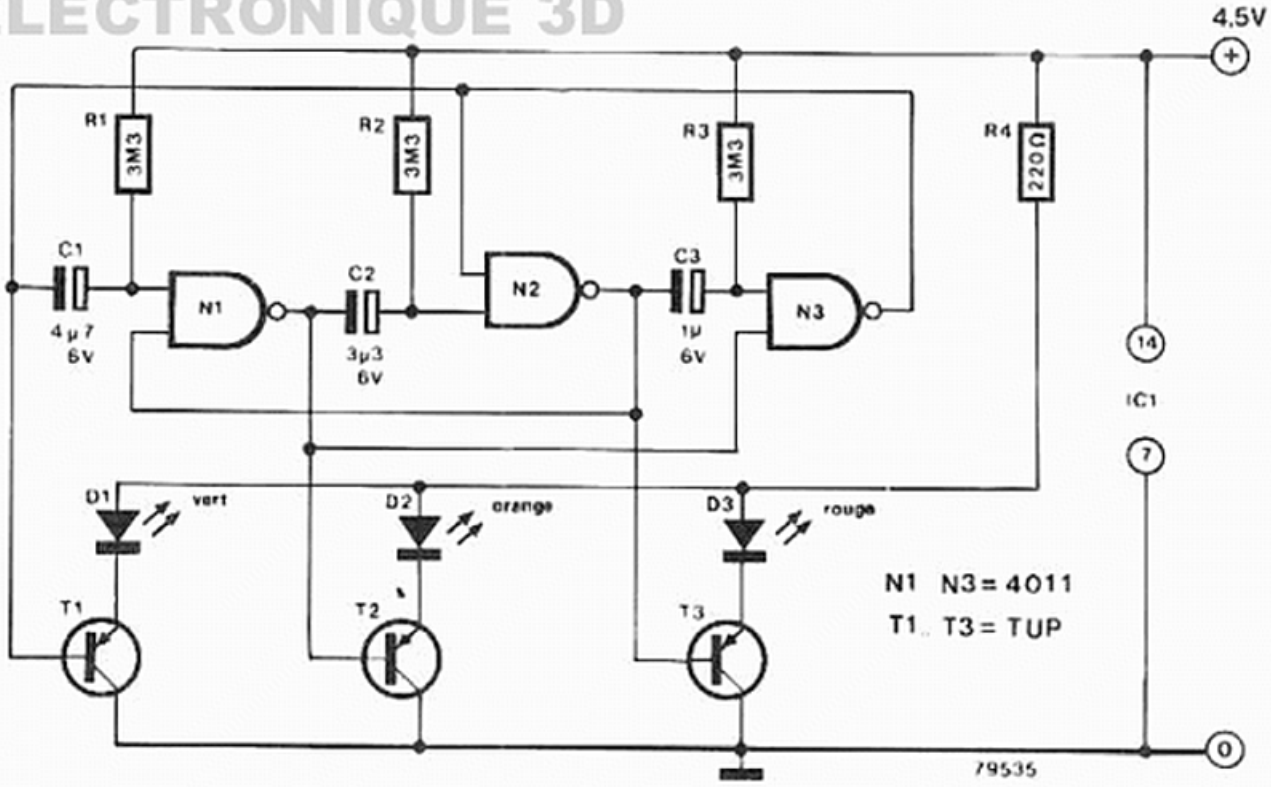
**SOURCE ELEKTOR**